Polarizare ~~inadirt~~ directă și inversă

Dumitrașcu Ștefania
Nisată Alexandra

E	I_D (mA)	U_D (V)	I_i (mA)	U_i (V)
0	0	-0,061	0	-0,061
0,1	0	0,179	0	0,098
0,5	0	0,56	0	0,5
1	0	1	0	0,99
3	1,13	1,88	0	2,97
5	3,09	1,93	0	5
10	8,11	2	0	9,90

La polarizare directă, curentul începe cu valoare 0 până la pragul E=3V pt. că dioda nu e încă deschisă. Cât e închisă, $E \simeq U_D$.

La polarizare inversă, nu mai trece curent, iar $E \simeq U_i$.