322 CA
Nicoară Alexandra
Dumitru Ștefania

Laborator 3

- Când atinge o singură persoană rezistența inserată e mai mică, deci curentul e mai mare și intensitatea becului e mai mare. Când ating 2 persoane este invers.
- Tranzistoarele sunt puse în cascadă, deci factorul de amplificare e $\beta_1 \times \beta_2$, intensitatea e mai mare decât în cazul precedent. Intensitatea becului este mai mare când o singură persoană atinge, decât atunci când ating 2.
- Atunci când este luminat are aprox. 0 Ω și când nu e iluminat are ~~$\infty \Omega$~~ $\approx 1 M\Omega$. Pe cât a crescut gradul de iluminare, cu atât a crescut și rezistența.
- Când conectăm fotorezistorul în circuit, acesta modifică intensitatea led-ului astfel:
  - când fotorezistorul e luminat, rezistența e 0, blochează trecerea ~~tensiunii~~ curentului și led-ul nu mai luminează.
  - când nu e luminat, rezistența e mare, led-ul luminează puternic, deoarece intensitatea curentului pe circuit și care ajunge la rezistoare e mai mare.

E	U_{R_4} (V)	i_{R_4} (mA)
10	1,32	1,32
12	1,68	1,68
14	2,02	2,02
16	2,37	2,37
18	2,72	2,72
20	3,08	3,08

Căderea în tensiune crește odată cu tensiunea de pe sursă. Intensitatea crește foarte puțin comparativ cu modificarea tensiunii.