Nicoară
Alexandra
Dumitrașcu
Ștefania
322 CA

14.12.2022

Laboratorul 5

① $R_f = 10K$

$R_g = 1K$

Măsurând cu osciloscopul, semnalul inițial are $V_{pp} = 220mV$ și semnalul de ieșire are $V_{pp} = -2,1V \Rightarrow$

$\Rightarrow A_u = -9,54$

Folosind formula: $A_u = -10 : 1 = -10$

Semnalul de ieșire e în antifază cu cel de la intrare

Dacă setăm V_{pp} 5, atunci semnalul de ieșire e tăiat la capete la 12V.

② Semnalul de ieșire e în fază cu cel de intrare. Semnalul inițial are $V_{pp} = 240mV$ și semnalul de ieșire are $V_{pp} = 2,14V \Rightarrow A_u = 8,91$. Folosind formula $A_u = 10 : 1 = 10$

③ La adăugarea rezistenței de 200 de ohmi nu se modifică. Energia electrică ce ajunge în schemă e

redresionată din generator

V_{pp} = 200mV — de intrare

V_{pp} = 2,10mV — de ieșire $\Rightarrow A_u = 1,05$