Started on	Monday, 14 February 2022, 11:14 AM
State	Finished
Completed on	Monday, 14 February 2022, 11:40 AM
Time taken	25 mins 53 secs
Grade	**5.00** out of 15.00 (**33.33**%)

Question **1**


Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Cat este Vout pentru circuitul urmator?

Se stiu: R1 = 2KOhm, R2 = 66KOhm, R3 = 42KOhm, Vin = 10V

Ex. raspuns: 5.23V

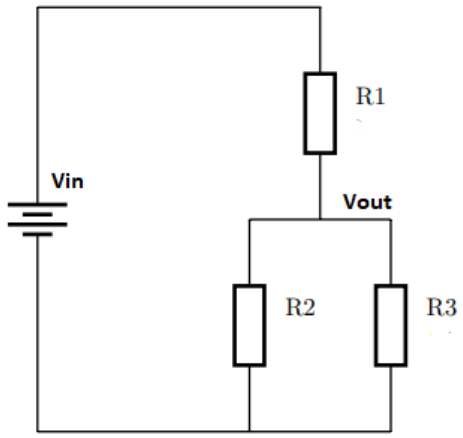

Answer: 3.33 ✖

The correct answer is: 9.28

Question **2**

Not answered

Marked out of 1.00

Precizați minim o aplicație a diodei Zener.

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Completati spatiile cu valorile corecte pentru urmatoarele intrebari:

Tranzistorul este o componenta de circuit ..... reactiva ✖

Tranzistorul poate produce la iesire un semnal de o putere mai mare decat semnalul de la intrarea lui. Aceasta putere suplimentara provine ..... din faptul ca tranzistorul amplifica semnalul ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is:
Tranzistorul este o componenta de circuit ..... → activa, Tranzistorul poate produce la iesire un semnal de o putere mai mare decat semnalul de la intrarea lui. Aceasta putere suplimentara provine ..... → dintr-o sursa externa (o sursa de tensiune)

Question **4**

Not answered

Marked out of 1.00

Tranzistorul bipolar. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte? Selectati toate variantele corecte.

- Baza este regiunea care controleaza curentul prin tranzistor, de aceea ea este dopata puternic si este ingusta;
- Curentul de emitor si de colector este format in special din goluri pentru tranzistorul PNP, respective electroni pentru cel NPN;
- In regiunea de saturatie curentul de colector este aproximativ constant (se satureaza);
- In RAN, curentul de colector este proportional cu curentul de baza si cu cel de emitor si este mai mare decat cel de baza si foarte putin mai mic decat del de collector;
- Conduce daca si numai daca una din jonctiunile interne (uzual baza-emitor) este polarizata direct, asigurandu-se o cadare de tensiune de cca 0.6-0.8 V pe jonctiune;
- Conduce daca si numai daca ambele jonctiuni interne sunt polarizate direct, asigurandu-se o cadare de tensiune de cca 0.6-0.8 V pe jonctiune;

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
Conduce daca si numai daca una din jonctiunile interne (uzual baza-emitor) este polarizata direct, asigurandu-se o cadare de tensiune de cca 0.6-0.8 V pe jonctiune;,

Curentul de emitor si de colector este format in special din goluri pentru tranzistorul PNP, respective electroni pentru cel NPN;,

In RAN, curentul de colector este proportional cu curentul de baza si cu cel de emitor si este mai mare decat cel de baza si foarte putin mai mic decat del de collector;

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Curentul de saturatie al diodei este

- a. Nu depinde de aria jonctiunii
- b. Proportional cu aria jonctiunii ✔
- c. Invers proportional cu aria jonctiunii

Your answer is correct.

The correct answer is:
Proportional cu aria jonctiunii

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Denumirea “repetor pe emitor” este o denumire echivalentă a următorului montaj:

- a. Colector comun ✔
- b. Emitor comun
- c. Sarcină distribuită


Your answer is correct.

The correct answer is:
Colector comun

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

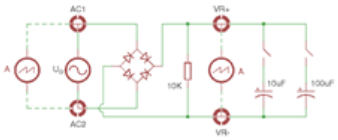

Montajul este folosit pentru redresorul

- a. Monoalternanta
- b. Bialternanta ✔

Your answer is correct.

The correct answer is:
Bialternanta

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Ce afirmație despre montajul emitor comun este adevărată?

- a. Semnalul de ieșire este defazat față de semnalul de intrare
- b. Semnalul de ieșire este în fază cu semnalul de intrare
- c. Semnalul de ieșire are întotdeauna aceeași amplitudine a tensiunii ca și semnalul de intrare ✖

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Semnalul de ieșire este defazat față de semnalul de intrare

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00



Tranzistorul cu simbolizarea din figura este de tip

- a. PNP
- b. NPN ✔


Your answer is correct.

The correct answer is:
NPN

Question **10**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

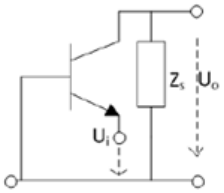

Schema fundamentala alaturata este pentru:

- a. Transistor in montaj EC
- b. Transistor in montaj CC ✖
- c. Transistor in montaj BC

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Transistor in montaj BC

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum se conectează un ampermetru față de elementele de circuit?

a. în serie ✔

b. în paralel

c. în serie sau în paralel

Your answer is correct.

The correct answer is:
în serie

Question **12**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care din următoarele afirmații privind valoarea amplificării de curent pentru conexiunea EC este adevărată?

a. supraunitara

b. este egală cu 1 ✖

c. subunitara

Your answer is incorrect.


The correct answer is: supraunitara

Question **13**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

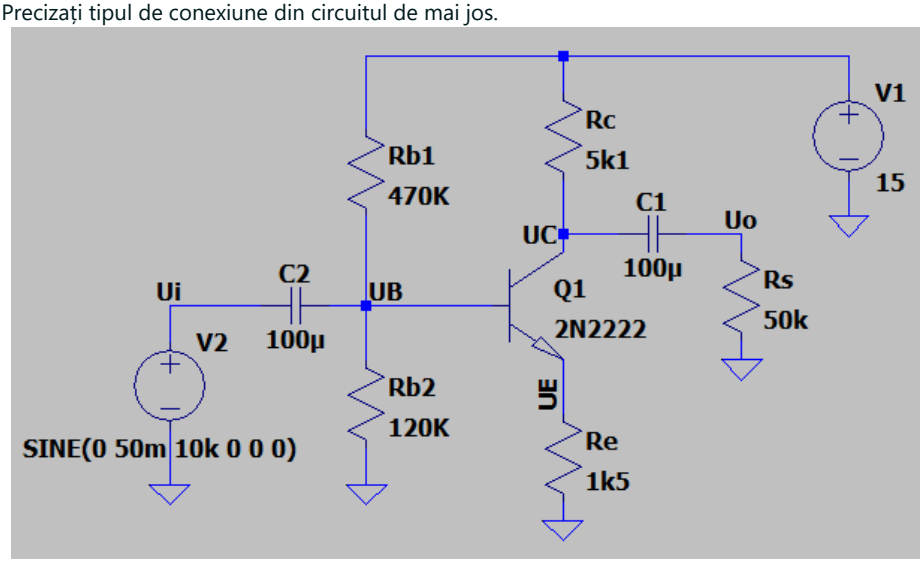Precizați tipul de conexiune din circuitul de mai jos.



a. Sarcină distribuită

b. Colector comun

c. Emitor comun

d. Bază comună ✖

Your answer is incorrect.


The correct answer is:
Sarcină distribuită

Question **14**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

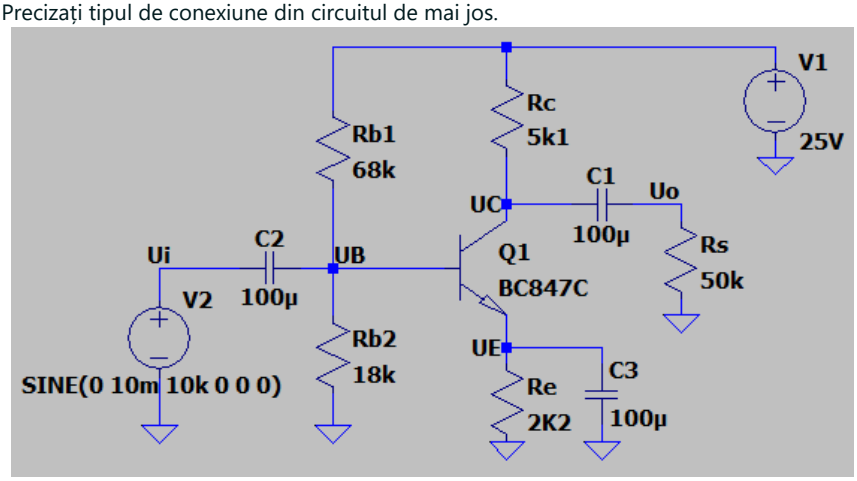Precizați tipul de conexiune din circuitul de mai jos.



a. Emitor comun

b. Colector comun ✖

c. Sarcină distribuită

d. Bază comună

Your answer is incorrect.


The correct answer is:
Emitor comun

Question **15**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

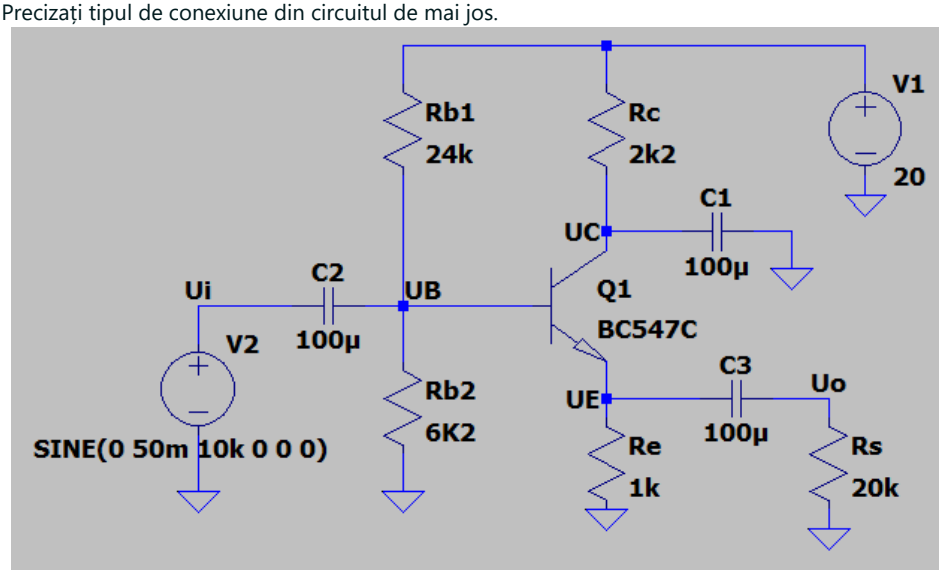Precizați tipul de conexiune din circuitul de mai jos.



a. Colector comun

b. Emitor comun

c. Bază comună ✖

d. Sarcină distribuită

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Colector comun

◄ Conexiunea bază comună (nu intră la examen)

Jump to...

Curs 7b - Aspecte despre amplificatorul diferențial ►