Started on	Thursday, 28 October 2021, 9:44 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 28 October 2021, 9:55 AM
Time taken	10 mins 57 secs
Marks	6/6
Grade	**10** out of 10 (**100**%)

Question **1**

Complete

Mark 1 out of 1

Alegeți unitatea de măsură corectă pentru fiecare dintre următoarele mărimi fizice.

Energie electrică	J (Joule)
Putere electrică	W (Watt)
Intensitatea curentului electric	A (Amper)
Tensiune electrică	V (Volt)
Rezistență Electrică	Ohm
Inductanță	H (Henry)

Question **2**

Complete


Mark 1 out of 1

Pentru următoarea schemă, calculați **valoarea numerică a** lui Vo (în V, fără unitate de măsură)

Vi = 15V

R1=10k

R2=5k

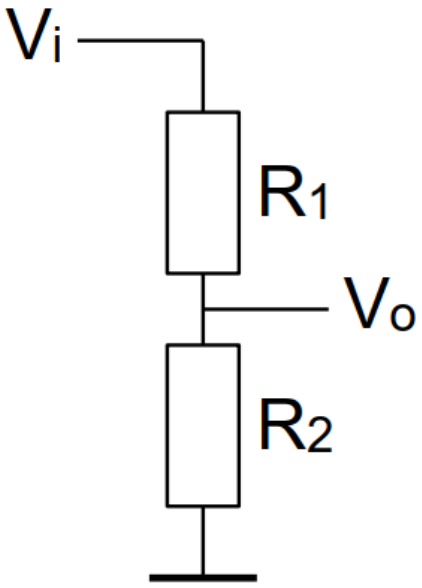

Answer: 5

Question **3**

Complete


Mark 1 out of 1

Pentru următoarea schemă, calculați Vo:

V1=15V

V2= -15V

R1=R2=1k

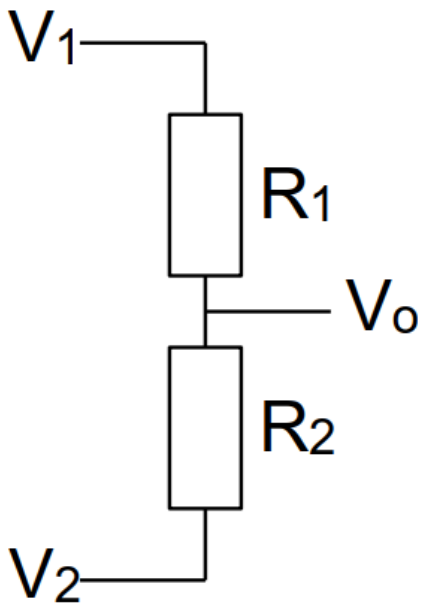

a. 15V

b. 5V

c. 10V

d. 30V

e. 0V

Question **4**

Complete

Mark 1 out of 1

Alegeți caracteristica definitorie/particulară pentru fiecare tip de diodă de mai jos:

Dioda varicap	diodă cu capacitate variabilă, utilizată în polarizare inversă
LED	diodă electroluminescientă
Dioda redresoare de uz general	tensiune de străpungere mare, utilizată pentru redresare sau blocarea curentului în sens invers
Dioda Stabilizatoare (Zener)	Tensiune de străpungere bine definită
Fotodiodă	diodă cu caracter de senzor de lumină
Dioda Schottky	Diodă rapidă, construită prin joncțiune metal-semiconductor

Question **5**

Complete

Mark 1 out of 1

Calculați **valoarea (fără u.m.)** lui I5 (în A)pentru următorul nod:


Se dau:

I1 = 1A,

I2=5A,

I3=3A,

I4=3A.

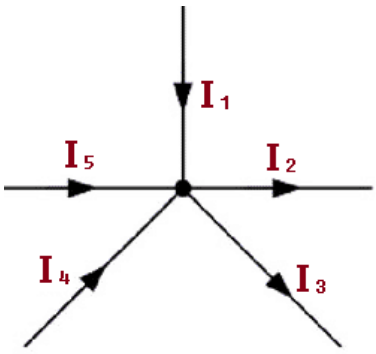


Answer: 4

Question **6**

Complete

Mark 1 out of 1

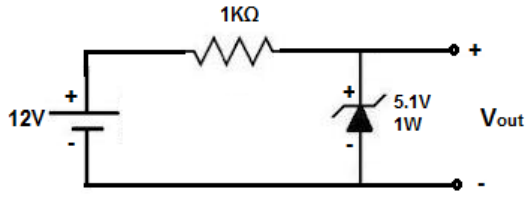Pentru montajul urmator, calculati Vo în V (valoare numerică, fără u.m)



Answer: 5.1

◄ Curs 4 - tipuri si aplicatii

Jump to...

Dioda Zener vs Tub electronic de stabilizare ►