Started on	Friday, 21 January 2022, 9:42 AM
State	Finished
Completed on	Friday, 21 January 2022, 9:51 AM
Time taken	9 mins 26 secs
Grade	**5.38** out of 10.00 (**53.75**%)

Question **1**

Complete

Mark 0.00 out of 1.50

Un amplificator ale cărui intrări pot accepta tensiuni apropiate de tensiunile de alimentare, și care pot genera o tensiune pe ieșire care poate atinge valorile tensiunilor de alimentare, spunem că are caracter:

a. RRO (Rail to Rail Output)

b. RRI (Rail to Rail Input)

c. RRIO (Rail to Rail Input and Output)

d. nu are o caracteristică specială, așa se comportă toate amplificatoarele operaționale

Question **2**

Complete

Mark 1.50 out of 1.50

Un amplificator operațional ideal are amplificarea în buclă deschisă:

a. infinită

b. de ordinul 100.000

c. de ordinul 10.000

Question **3**

Not answered


Marked out of 2.00

Pentru montajul următor se dau:

Tensiunea aplicată la intrarea stabilizatorului Vr=20V, tensiunea generată de circuitul stabilizator la borna de ieșire a acestuia (ce este aplicată pe sarcină) Vs=5V

Se consideră ca circuitul stabilizator este ideal și nu are curent de scurgere/de mers în gol (quiescent current).

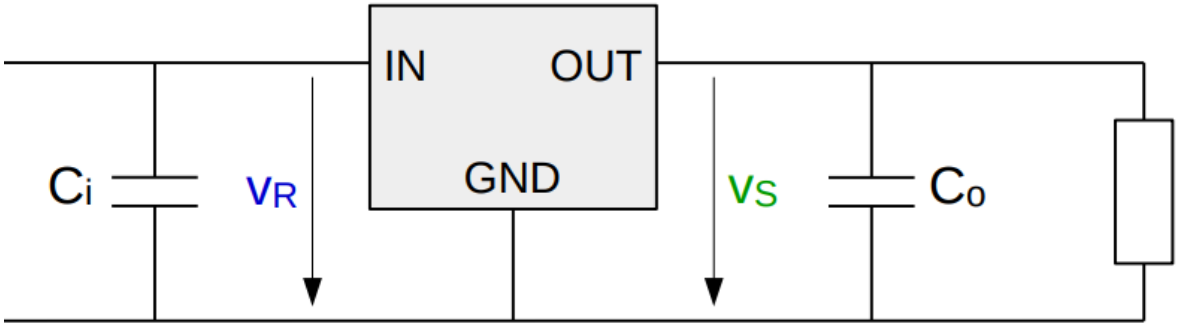Calculați (în procente) randamentul circuitului. Scrieți numai valoarea numerică.



Answer:

Question **4**

Complete

Mark 0.38 out of 1.50

Ce putem afirma despre următorul montaj electronic (alegeți toate afirmațiile corecte):

(se aleg R1=3*R2. De exemplu R1=3k, R2=1k)


Determine the critical frequency of the Sallen-Key low-pass filter in Figure, and set the value of R_{1} for an approximate Butterworth response. | Holooly.com


- a. este un Filtru Trece Jos
- b. este un Filtru Trece Sus
- c. este realizat în topologie Sallen-Key
- d. este realizat în topologie cu reacție multiplă (multiple feedback)
- e. este instabil (oscilează)
- f. este de ordinul I
- g. este de ordinul II
- h. este de ordinul III

Question **5**


Complete

Mark 2.50 out of 2.50

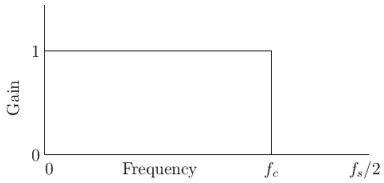
Realizati corespondenta intre tipul de filtru si diagrama Amplificare-Frecventa corespunzatoare.




Filtru Trece Jos

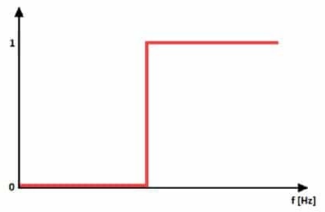


Filtru Trece sus

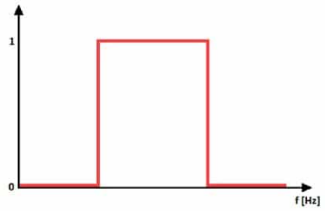

Filtru Trece Banda

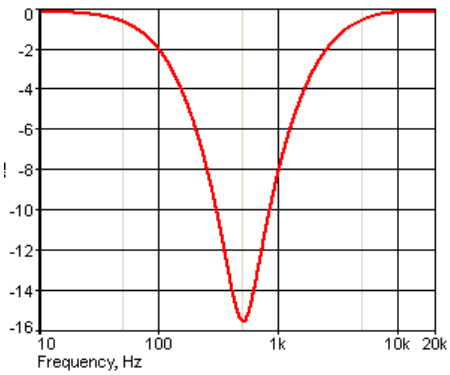

Filtru Notch

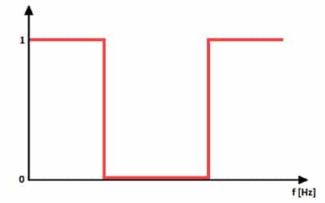

Filtru Rejectie Banda


Question **6**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Evaluați valoarea de adevăr a afirmației despre următorul montaj:

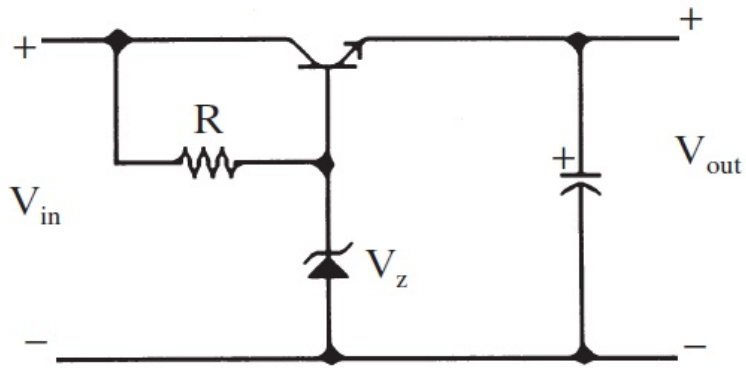Montajul reprezintă schema unei surse de tensiune cu element de reglaj derivație (paralel), cu amplificator de eroare și referință Zener



Select one:

- True
- False

◄ Curs 13a Notite

Jump to...

Curs 13b AO nelineare ►